

Chapitre V : Le courant alternatif sinusoïdal

Plan

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel
Association
d'impédances
complexes

Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

- 1 Définitions
 - Les fonctions périodiques
 - La notation complexe
- 2 Notion d'impédance complexe
 - Définition
 - Diagramme de Fresnel
 - Association d'impédances complexes
- 3 Lois générales
 - Équations électrocinétiques
 - Loi d'Ohm généralisée
 - Loi de Kirchhoff
 - Théorèmes Millmann, Thevenin, Kenelly ...
- 4 Puissance
 - Puissance instantanée
 - Puissance active

I.définitions

I.1 fonctions périodiques

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel
Association
d'impédances
complexes


Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

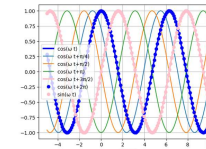- a. **Fonction périodique**: $f(t) = f(t + kT)$ où k entier et T est la période, $N = \frac{1}{T}$ la fréquence. $[T] = s$ et $[N] = Hz$
- b. **Fonction alternative**: $f(t) = -f(t + \frac{T}{2}) \quad \forall t$
- c. **Fonction sinusoïdale : périodique et alternative**
 - $f(t) = a \cos(\omega t + \phi)$
 - $\omega = 2\pi N = \frac{2\pi}{T}$ est la **la pulsation**
 - a est l'**amplitude maximale**
 - ϕ est le **déphasage ou phase à l'origine**
 - rqm: $f(t) = a \cos(\omega t + \phi) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$
 - période de $\cos(\omega t + \phi) = \cos(\omega t + 2k\pi + \phi)$ avec $k = 1 \rightarrow \omega T = 2\pi$ d'où $T = \frac{2\pi}{\omega} \dots$



fonction périodique : valeur moyenne et valeur efficace

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel
Association
d'impédances
complexes

Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

- i. Définitions

Valeur moyenne temporelle $\langle f(t) \rangle = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt$

Valeur efficace $(f_{\text{eff}})^2 = \langle f^2(t) \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt$
- ii. Application à $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$

valeur moyenne sur une période T :

$$\langle i(t) \rangle = \frac{I_m}{T} \int_0^T \cos(\omega t + \phi) dt = \frac{I_m}{T} \left[\frac{\sin(\omega t + \phi)}{\omega} \right]_0^T$$

$$\langle i(t) \rangle = \frac{I_m}{T\omega} [\sin(2\pi + \phi) - \sin(\phi)] = 0$$

$\langle i(t) \rangle = 0$

Application : valeur efficace de $i(t)$

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel
Association
d'impédances
complexes

Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

Valeur efficace :

$$(I_{\text{eff}})^2 = \langle i^2(t) \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T (I_m \cos(\omega t + \phi))^2 dt$$

trigo: $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$ et $1 = \cos^2 a + \sin^2 a$ donc $\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$

période: T_1 période de $\cos \omega t \rightarrow T_1 \omega = 2\pi$ alors $T_2 2\omega = 2\pi \rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{\omega}$ et $T_2 = \frac{2\pi}{2\omega} \rightarrow T_2 = \frac{T_1}{2}$

$$(I_{\text{eff}})^2 = \frac{I_m}{T_1} \int_0^{T_1=T_2/2} \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\phi)}{2} dt$$

$$(I_{\text{eff}})^2 = \frac{2I_m}{T_2} \left\{ \left[\frac{t}{2} \right]_0^{T_2/2} + \left[\frac{\sin(2\omega t + 2\phi)}{2 \times 2\omega} \right]_0^{T_2/2} \right\}$$

$$(I_{\text{eff}})^2 = \frac{2I_m}{T_2} \frac{T_2}{4} + 0$$

$$(I_{\text{eff}})^2 = \frac{I_m}{2} \rightarrow I_{\text{eff}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Courant et tension (alternatifs sinusoïdaux)

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

iii. Courant alternatif sinusoïdal

$$\text{Définition : } i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi) = I_{\text{eff}} \sqrt{2} \cos(\omega t + \phi)$$

iv. Tension alternative sinusoïdale

$$\text{Définition : } u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi) = U_{\text{eff}} \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$$

I.2 notation complexe

a.) Définition

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

a. Définition et propriétés

- **Définition** : un nombre complexe $\bar{Z}$ est défini par 2 réels et le complexe i ou j (tel que $i^2 = -1, j^2 = -1$) :

$$\bar{Z} = x + jy = x + jy$$

dans ce cours on choisit $\bar{Z} = x + jy$ pour ne pas confondre avec la notation des courants.

- Le complexe conjugué de $\bar{Z} \rightarrow \bar{Z}^* = x - jy$

- Le module ρ :

$$|\bar{Z}| = \rho = \sqrt{\bar{Z}\bar{Z}^*} = \sqrt{\bar{Z}^*\bar{Z}} = |\bar{Z}^*| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- L'argument θ en rad de $\bar{Z}$ tel que $\tan \theta = \frac{y}{x}$

- **Forme polaire** : $\bar{Z} = \rho e^{j\theta} \rightarrow \bar{Z}^* = \rho e^{-j\theta}$

relation entre formes polaire et algébrique :

$$\bar{Z} = \rho e^{j\theta} = \rho (\cos \theta + j \sin \theta) = x + jy$$

$$\rightarrow x = \rho \cos \theta \quad y = \rho \sin \theta$$

$$\bar{Z}^* = \rho e^{-j\theta} = \rho (\cos \theta - j \sin \theta) = x - jy$$

$$\rightarrow x = \rho \cos \theta \quad y = \rho \sin \theta$$

I.2 notation complexe

Réprésentation et Opérations

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes


Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

b. Représentation d'un nombre complexe

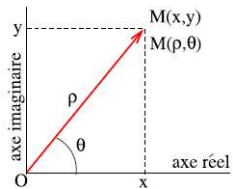

La forme algébrique est adaptée au système de coordonnées cartésien (x, y)

la forme polaire est adaptée au système de coordonnées polaires (ρ, θ) .

Le point M dans la figure représente le nombre $\bar{Z} = x + jy = \rho e^{j\theta}$

c. Opérations avec les nombres complexes

Soient 2 nombres complexes $\bar{Z}_1 = x_1 + jy_1 = \rho_1 e^{j\theta_1}$ et $\bar{Z}_2 = x_2 + jy_2 = \rho_2 e^{j\theta_2}$.

- égalité : $\bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 \rightarrow x_1 = x_2, y_1 = y_2, \rho_1 = \rho_2, \theta_1 = \theta_2 (2\pi)$

- addition, soustraction :

$$\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$$

$$\bar{Z}_1 - \bar{Z}_2 = (x_1 + x_2) - j(y_1 + y_2)$$

- Multiplication : $\bar{Z}_1 \times \bar{Z}_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + j(x_1 y_2 + y_1 x_2)$
ou plus direct en polaire : $\bar{Z}_1 \times \bar{Z}_2 = \rho_1 \rho_2 e^{j(\theta_1 + \theta_2)}$

I.2 notation complexe

Opérations (suite) et forme complexe d'une fonction sinusoïdale

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

- Division :

$$\frac{\bar{Z}_1}{\bar{Z}_2} = \frac{x_1 + jy_1}{x_2 + jy_2} = \frac{x_1 + jy_1}{x_2 + jy_2} \times \frac{x_2 - jy_2}{x_2 - jy_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + j \frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

$$\text{ou en polaire : } \frac{\bar{Z}_1}{\bar{Z}_2} = \frac{\rho_1 e^{j\theta_1}}{\rho_2 e^{j\theta_2}} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)}$$

- Exponentiation, formule de Moivre :

$$\bar{Z}^n = (\rho e^{j\theta})^n = \rho^n e^{jn\theta} = \rho^n (\cos(n\theta) + j \sin(n\theta))$$

$$\bar{Z}^n = X_n + jY_n \rightarrow X_n = \rho^n \cos(n\theta), Y_n = \rho^n \sin(n\theta)$$

d. Représentation complexe d'une fonction sinusoïdale

Soit le courant $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$ on associe à cette fonction réelle la fonction complexe :

$$\bar{i}(t) = I e^{j(\omega t + \phi)} = I e^{j\phi} e^{j\omega t} = \bar{I} e^{j\omega t}$$

remarque : $\Re_e(\bar{i}(t)) = I \cos(\omega t + \phi) \rightarrow I = I_m$ et $|\bar{I}| = I_m$

I.2. notation complexe

Dérivation et Intégration

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion
d'impédance
complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois
générales

Équations
électrocinétiques

Loi d'Ohm
généralisée

Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

e. Dérivation et Intégration d'une fonction complexe


Soit le courant représenté par $\vec{i}(t) = \overbrace{Ie^{j\varphi}}^{\vec{I}} e^{j\omega t}$

- Dérivée: $\frac{d\vec{i}(t)}{dt} = j\omega \vec{I} e^{j\omega t} = j\omega \vec{i}(t)$
- l'intégrale: $\int \vec{i}(t) dt = \frac{1}{j\omega} \vec{I} e^{j\omega t} = \frac{\vec{i}(t)}{j\omega}$

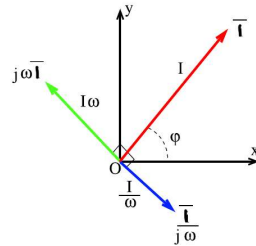f. Représentation dans le plan complexe

avec $j = e^{i\frac{\pi}{2}}$
et $\frac{1}{j} = -j = e^{-i\frac{\pi}{2}}$

on peut représenter l'intégration et la dérivation par des rotations de 90° et -90° .



II. Notion d'impédance complexe

Introduction

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion
d'impédance
complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois
générales

Équations
électrocinétiques

Loi d'Ohm
généralisée

Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

Dans un réseau on positionne des dipôles passifs (résistances, moteurs, condensateurs, bobine,...) alimentés par des générateurs. En utilisant des générateurs de tensions sinusoïdales (couramment produits (EDF)), on cherchera à déterminer pour chaque branche du réseau :

- les courants sinusoïdaux (amplitude, déphasage) dans les dipôles
- les tensions mesurées aux bornes (amplitude, déphasage).

Comme vu au chapitre IV, il va donc falloir résoudre des équations différentielles. En utilisant les formes complexes $\vec{u}(t)$ et $\vec{i}(t)$, la dérivation et l'intégration deviennent des opérations "linéaires" de $\times j$ ou $\frac{1}{j}$. Pour caractériser les réseaux, il faut alors utiliser la notion **d'impédance complexe pour caractériser les dipôles passifs.**

II. Notion d'impédance complexe

II.1) Définition

Impédance complexe : Définition

Soit un générateur délivrant une tension sinusoïdale $e(t) = E \cos(\omega t)$ on lui associe $\vec{e}(t) = E e^{j\omega t}$.

Le courant passant par un dipôle peut être déphasé $i(t) = I \cos(\omega t + \phi) \rightarrow \vec{i}(t) = \vec{I} e^{j\omega t}$ où $\vec{I} = I e^{j\phi}$

On définit l'impédance complexe $\vec{Z}$ par la relation courant-tension associée à chaque dipôle :

$$\vec{u}(t) = \vec{Z} \vec{i}(t)$$

où $\vec{u}(t) = \vec{u} e^{j\omega t}$, $\vec{i}(t) = \vec{i} e^{j\omega t}$ et $\vec{Z}$ indépendant du temps pour un dipôle passif. Alors on aura :

$$\vec{u} = \vec{Z} \vec{i}$$

relation qui permet une représentation dans le plan complexe pour une résolution graphique des problèmes de réseau!

II. Notion d'impédance complexe

II.1) Définition

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion
d'impédance
complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois
générales

Équations
électrocinétiques


Loi d'Ohm
généralisée

Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

convention

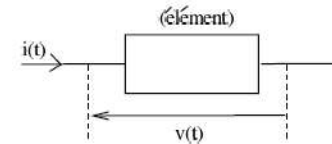

Dipôle	Tension réelle
résistance R	$v = Ri$
bobine L	$v = L \frac{di}{dt}$
condensateur C	$v = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i dt$

$$\vec{v}(t) = \vec{Z} \vec{i}(t)$$

Impédances complexes

	Tension complexe
R	$\vec{v} = R \vec{i}$
L	$\vec{v} = L \frac{d\vec{i}}{dt} = jL\omega \vec{i}$
C	$\vec{v} \frac{1}{C} \int i dt = \frac{1}{jC\omega} \vec{i}$

Résumé

Dipôle	Impédance complexe $\vec{Z}$
R	$\vec{Z}_R = R$
L	$\vec{Z}_L = jL\omega$
C	$\vec{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$

De manière générale une impédance est de la forme $\vec{Z} = R + jX$ où R est la résistance, X la réactance.

II. Impédance complexe

II.2) Diagramme de Fresnel et II.3) Association d'impédances complexes

M.A.
Lebeault

Définitions
Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion
d'impédance
complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois
générales

Équations
électrocinétiques

Loi d'Ohm
généralisée

Loi de Kirchhoff


Théorèmes
Millmann,
Thévenin,
Kenelly ...

Puissance

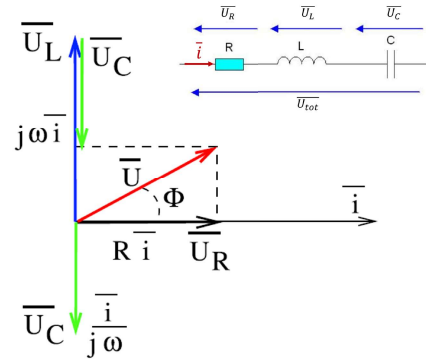2. Diagramme de Fresnel d'une série de dipôles

Basé sur la représentation dans le plan complexe, ce diagramme donne les tensions complexes de chaque dipôle dans un circuit en série.

L'impédance complexe du circuit est obtenue à partir de la lecture graphique de $\bar{U} = \bar{Z} \bar{i}$.



3. Association (série et parallèle)

en série : $\bar{Z} = \sum_{i=1}^n \bar{Z}_i$	en parallèle : $\frac{1}{\bar{Z}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\bar{Z}_i}$
---	---

III. Lois générales

1. équations électrocinétiques 2. loi d'Ohm généralisée 3. Lois de Kirchhoff

M.A.
Lebeault

Définitions
Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion
d'impédance
complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois
générales

Équations
électrocinétiques

Loi d'Ohm
généralisée

Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thévenin,
Kenelly ...

Puissance

- ① **Équations électrocinétiques** Toutes les lois établies en régime continu dans les réseaux sont généralisées aux réseaux en régime alternatifs en remplaçant les **courants** (k branches) et les **tensions des m (tous les) dipôles** par :



- soit les grandeurs instantanées $i_k(t)$ et $v_m(t)$
- soit les grandeurs complexes $\bar{i}_k(t)$ et $\bar{v}_m(t)$

- ② **Loi d'Ohm généralisée**

dipôle passif : $\bar{U} = \bar{Z} \bar{i}$ dipôle actif : $\bar{U} = \bar{e} - \bar{Z} \bar{i}$

- ③ **Loi de Kirchhoff**

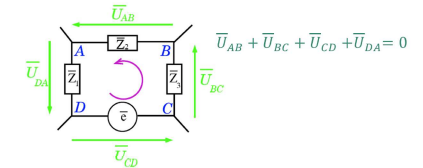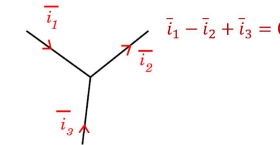loi des noeuds : $\sum_n \bar{i}_n = 0$ loi des mailles : $\sum_k \bar{U}_k = 0$



III. Lois générales

4. Théorèmes Millmann, Thévenin, Kenelly...

M.A.
Lebeault

Définitions
Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion
d'impédance
complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois
générales

Équations
électrocinétiques


Loi d'Ohm
généralisée

Loi de Kirchhoff


Théorèmes
Millmann,
Thévenin,
Kenelly ...

Puissance


Théorème de Millmann

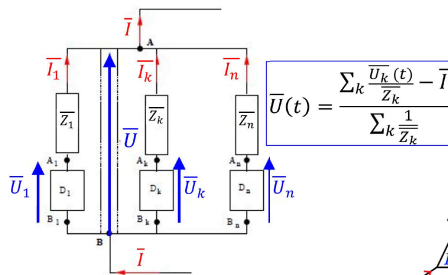

Théorème de Thévenin

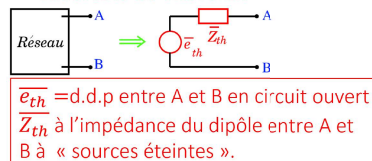

Théorème de Kenelly

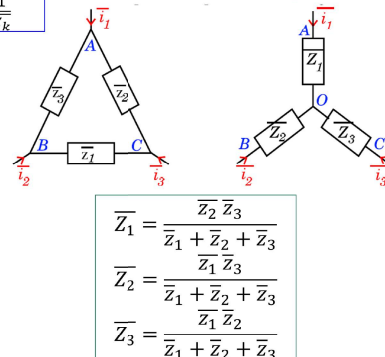

IV. Puissance

1. Puissance instantanée 2. Puissance active

M.A.
Lebeault

Définitions
Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion
d'impédance
complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois
générales

Équations
électrocinétiques

Loi d'Ohm
généralisée

Loi de Kirchhoff

Théorèmes
Millmann,
Thévenin,
Kenelly ...


Puissance

1. Puissance instantanée

définition :

la puissance instantanée aux bornes d'un dipôle est donnée par :

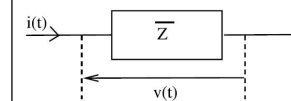$p(t) = u(t) i(t)$
avec $u(t) = U_m \cos(\omega t)$
et $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$



l'énergie élémentaire :

$dW = p(t) dt = u(t) i(t) dt$
 $= U_m I_m \cos(\omega t) \cos(\omega t + \phi) dt$

2. Puissance active P_a

P_a aux bornes d'un dipôle est la moyenne de la puissance instantanée sur une période T .

$P_a = \langle p(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$

$p = U_m I_m \cos(\omega t) \cos(\omega t + \phi)$
 $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

$U_m I_m [\cos \phi \cos^2(\omega t) - \sin \phi \cos(\omega t) \sin(\omega t)]$

$\int_0^T \cos^2(\omega t) dt = \frac{T}{2}$

$\int_0^T \cos(\omega t) \sin(\omega t) dt = \frac{[\sin(\omega t)]_0^T}{2\omega} = 0$

d'où $P_a = \frac{U_m I_m \cos \phi}{2} = U_{eff} I_{eff} \cos \phi$

Dans $P_a = \frac{U_m I_m \cos \phi}{2} = U_{eff} I_{eff} \underbrace{\cos \phi}_{\text{facteur de puissance}}$

Exemple : circuit R, L, C en série en régime alternatif

équations de base

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes


Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff
Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

Soit un circuit R, L, C alimenté par un générateur de tension sinusoïdale $e(t) = E \cos(\omega t + \phi)$

Schéma avec la loi d'Ohm généralisée

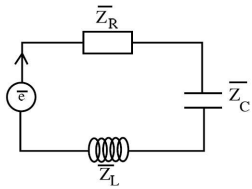

$\bar{U}_R + \bar{U}_L + \bar{U}_C = \bar{e}(t)$
 $\bar{Z}_R \bar{i}(t) + \bar{Z}_L \bar{i}(t) + \bar{Z}_C \bar{i}(t) = \bar{e}(t)$
 On utilise les expressions des impédances de R, L, C

$$R \bar{i}(t) + jL\omega \bar{i}(t) + \frac{\bar{i}(t)}{jC\omega} = \bar{e}(t)$$

$$\bar{e}(t) = (R + jX) \bar{i}(t) = \bar{Z} \bar{i}(t)$$

$$\text{où } X = L\omega - \frac{1}{C\omega}$$

Équation de la maille

$$U_R + U_L + U_C - e(t) = 0 \text{ donc } \bar{E} = E e^{j\phi} = I (R + j(L\omega - \frac{1}{C\omega}))$$

on pose

$$\bar{e}(t) = E e^{j\phi} e^{j\omega t}$$

$$\bar{e}(t) = \bar{E} e^{j\omega t}$$

$$\text{et } \bar{i}(t) = \bar{I} e^{j\omega t}$$

$$\bar{i}(t) = \bar{I} e^{j\omega t}$$

$$\tan \phi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$$

$$I = \frac{|\bar{E}|}{|R + jX|} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}}$$

$$I = \frac{E}{R \sqrt{1 + (\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega})^2}}$$

Exemple : circuit R, L, C en série en régime alternatif

Résonance

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff
Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

● $I = \frac{E}{R \sqrt{1 + (\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega})^2}}$ est max si $\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega} = 0 \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. ω_0 est appelée pulsation propre.

● Alors $\frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = Q$ définit le facteur de qualité.


● On peut réécrire $I = \frac{E}{R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$

● et le déphasage $\tan \phi = Q (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})$

$R = 100 \text{ ohms}$
 $L = 0.1 \text{ Henry}$
 $C = 1 \text{ } \mu\text{Farad}$
 $E = 1 \text{ V}$

Fréquence de résonance f_0 :
 $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 503.29 \text{ Hz}$

Facteur de qualité $Q = 3.16$

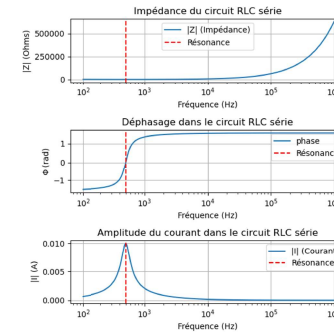

Exemple : circuit R, L, C en série en régime alternatif

Méthode de Fresnel

M.A.
Lebeault

Définitions

Les fonctions
périodiques
La notation
complexe

Notion d'impédance complexe

Définition
Diagramme de
Fresnel

Association
d'impédances
complexes

Lois générales

Équations
électrocinétiques
Loi d'Ohm
généralisée
Loi de Kirchhoff
Théorèmes
Millmann,
Thevenin,
Kenelly ...

Puissance

